
# 1. Zadanie 13

## 1.1. Treść

Zaprojektować czteroramienny, pierścieniowy sprzęgacz kierunkowy zapewniający przy częstotliwości f=1.35~GHz sprzężenie C=3.01~dB. Sprzęgacz zrealizować z odcinków niesymetrycznej linii paskowej przyjmując, że podłoże linii stanowi dielektryk o  $\epsilon_r=4.34,~\mu_r=1$  i grubości h=1.4~mm. Projekt wykonać przy założeniu, że grubość przewodu wewnętrznego t=0.035~mm a impedancja charakterystyczna linii obciążających sprzęgacz jest równa  $Z_0=50~\Omega$ . Wyznaczyć częstotliwościową charakterystykę sprzężenia C(f)~[dB] w paśmie od f=1.25~GHz do f=1.45~GHz.

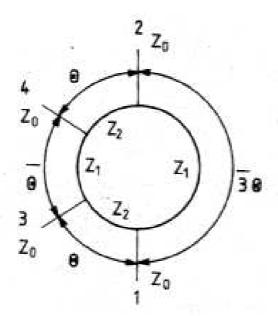


Rysunek 1.1: Schemat elektryczny sprzegacza pierścieniowego

# 1.2. Rozwiązanie

#### 1.2.1. Projekt sprzęgacza

Rysunki 1.1 i 1.2 przedstawiają projektowany sprzęgacz. Przy pobudzeniu wrót 4 wrota 2 i 3 są wyjściowe, synfazowe. Sprzężenie pomiędzy wrotami 3 i 4 wynosi:

$$C_{34} = 20 \log \left( \frac{1}{|S_{34}|} \right) = 10 \log \left( \frac{1}{y_1^2} \right)$$
 (1.1)

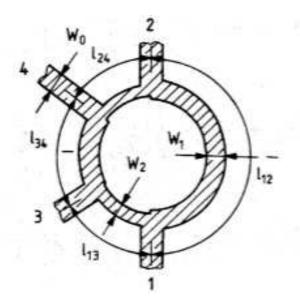

Rysunek 1.2: Realizacja sprzegacza z niesymetrycznych linii paskowych

gdzie:

$$y_1^2 + y_2^2 = 1 (1.2)$$

$$y_1 = \frac{Z_0}{Z_1} \tag{1.3}$$

$$y_2 = \frac{Z_0}{Z_2} \tag{1.4}$$

jest warunkiem na idealne dopasowanie impedancyjne wrót sprzegacza. Z równania 1.1 wynika zależność:

$$y_1 = \sqrt{10^{-\frac{C_{34}}{10}}} = 0.707131200681 \tag{1.5}$$

Co pozwala wyznaczyć kolejne wielkości:

$$y_2 = \sqrt{1 - y_1^2} = 0.707082360848 \tag{1.6}$$

$$Z_1 = \frac{Z_0}{y_1} = 70.7082362535 \ \Omega \tag{1.7}$$

$$Z_1 = \frac{Z_0}{y_1}$$
 = 70.7082362535  $\Omega$  (1.7)  
 $Z_2 = \frac{Z_0}{y_2}$  = 70.7131202368  $\Omega$  (1.8)

(1.9)

Wyznaczone impedancje należy zamienić na odcinki niesymetrycznych linii paskowych tak samo jak było to wykonane w rozdziale ??. Szerokości ścieżek wynoszą:

$$w_1 = 1.384465672 \ mm$$
  
 $w_2 = 1.384261365 \ mm$ 

Podobnie jak w rozdziale ?? aby wyznaczyć długość odcinków ćwierćfalowych, należy obliczyć długość fali rozchodzącej się w linii. Długość fali zależy od efektywnej przenikalności dielektrycznej  $\epsilon_{eff}$ , która jest funkcją wymiarów oraz częstotliwości pracy. Dlatego obliczono 2 różne długości. Dla danych z treści zadania mamy:

$$\frac{\lambda_1}{4} = 3.1315202668 \ cm$$
 
$$\frac{\lambda_2}{4} = 3.13153691782 \ cm$$

## 1.2.2. Charakterystyka sprzęgacza

W celu wyznaczenia charakterystyki częstotliwościowej wartości sprzężenie należy posłużyć się zależnością:

$$C = 20\log\left(\frac{1}{|S_{34}|}\right) \tag{1.10}$$

$$S_{34} = \frac{1}{2} \left( S_{22}^{++} - S_{22}^{+-} \right) \tag{1.11}$$

$$S_{34} = \frac{1}{2} \left( S_{22}^{++} - S_{22}^{+-} \right)$$

$$S_{22}^{++} = \frac{1 - A - B - jD}{1 + A + B + j(C + E)}$$


$$S_{22}^{+-} = \frac{1 - A' + B' - jD'}{1 + A' - B' - j(C' - E)}$$

$$(1.11)$$

$$S_{22}^{+-} = \frac{1 - A' + B' - jD'}{1 + A' - B' - i(C' - E)}$$
(1.13)

(1.14)

Dokładne zależności podane zostały w [?]. Charakterystykę sprzęgacza zaprezentowano na rys. 1.3.

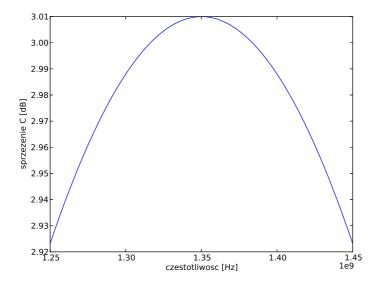

Rysunek 1.3: Charakterystyka częstotliwościowa sprzęgacza