

1. Zadanie 12

1.1. Treść

Zaprojektować dwugałęziowy sprzęgacz kierunkowy zapewniający przy częstotliwości f=1.34~GHz sprzężenie C=3.9~dB. Sprzęgacz zrealizować z odcinków niesymetrycznej linii paskowej przyjmując, że podłoże linii stanowi dielektryk o $\epsilon_r=4.34,~\mu_r=1$ i grubości h=1.4~mm. Projekt wykonać przy założeniu, że grubość przewodu wewnętrznego t=0.035~mm a impedancja charakterystyczna linii obciążających sprzęgacz jest równa $Z_0=50~\Omega$. Wyznaczyć częstotliwościową charakterystykę sprzężenia C(f)~[dB] w paśmie od f=1.75~GHz do f=2.25~GHz.

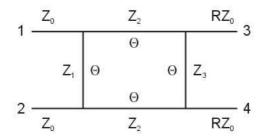

Rysunek 1.1: Schemat elektryczny sprzęgacza

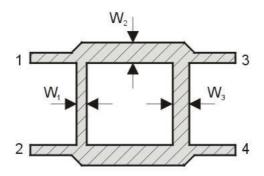

Rysunek 1.2: Realizacja sprzęgacza z niesymetrycznych linii paskowych

1.2. Rozwiązanie

1.2.1. Projekt sprzęgacza

Rysunki 1.1 i 1.2 przedstawiają projektowany sprzęgacz. Sygnał we wrotach 4 jest w przeciwfazie a we wrotach 3 w kwadraturze. Dwugałęziowy sprzęgacz kierunkowy może transformować impedancję. Jednak

w treści zadania zaznaczono, że jest on obciążony liniami o impedancji charakterystycznej $Z_0=50~\Omega.$ Stąd parametr R=1.

Współczynnik napięciowego sprzężenia wynosi:

$$k = \frac{1}{\sqrt{10^{\frac{C}{10}} - 1}}$$

$$= 0.829109611422$$
(1.1)

Następnie podstawie współczynnika k, wyznacza się wartości impedancji charakterystycznych:

$$Z_1 = \frac{Z_0}{k} = 60.3056571908 \ \Omega \tag{1.2}$$

$$Z_2 = Z_0 \sqrt{\frac{R}{1+k^2}}$$
 = 38.4908989956 \,\Omega\$ (1.3)

$$Z_3 = Z_0 \frac{R}{k}$$
 = 60.3056571908 \,\Omega\$ (1.4)

Wyznaczone impedancje należy zamienić na odcinki niesymetrycznych linii paskowych tak samo jak było to wykonane w rozdziale ??. Szerokości ścieżek wynoszą:

 $w1 = 1.90100127159 \ mm$ $w2 = 4.01397627035 \ mm$ $w3 = 1.90100127159 \ mm$

Podobnie jak w rozdziale ?? aby wyznaczyć długość odcinków ćwierćfalowych, należy obliczyć długość fali rozchodzącej się w linii. Długość fali zależy od efektywnej przenikalności dielektrycznej ϵ_{eff} , która jest funkcją wymiarów oraz częstotliwości pracy. Dlatego obliczono 3 różne długości. Dla danych z treści zadania mamy:

$$\begin{split} \frac{\lambda_1}{4} &= 3.11142895539 \ cm \\ \frac{\lambda_2}{4} &= 3.00913769452 \ cm \\ \frac{\lambda_3}{4} &= 3.11142895539 \ cm \end{split}$$

1.2.2. Charakterystyka sprzęgacza


W celu wyznaczenia charakterystyki częstotliwościowej wartości sprzężenie należy posłużyć się zależnością:

$$C = 20\log\left(\frac{1}{|S_{14}|}\right) \tag{1.5}$$

$$S_{14} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{RD_e + jXD_e} - \frac{1}{RD_o + jXD_o} \right]$$
 (1.6)

$$|S_{14}| = \frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{(RD_o - RD_e)^2 + (XD_o - XD_e)^2}}{(RD_e^2 + XD_e^2)(RD_o^2 + XD_e^2)} \right]$$
(1.7)

Dokładne zależności podane zostały w [?]. Charakterystykę sprzęgacza zaprezentowano na rys. 1.3.

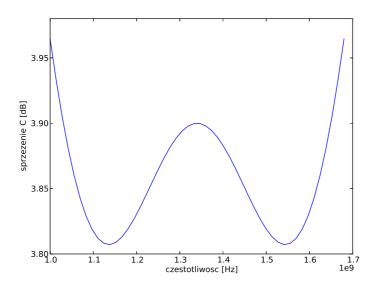

Rysunek 1.3: Charakterystyka częstotliwościowa sprzęgacza